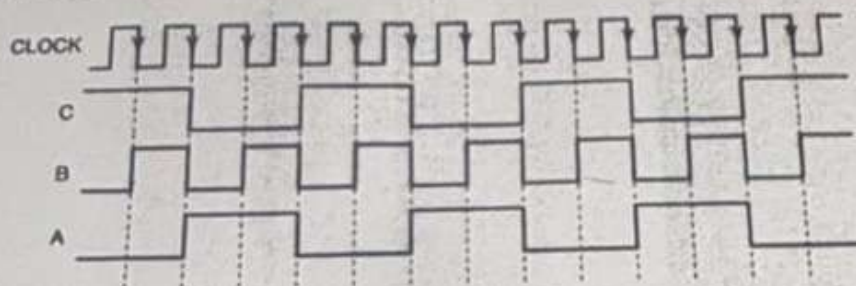



CIRCUITOS DIGITAIS I - CP - TERCEIRA AVALIAÇÃO REPOZICIONADA

ANEXO: DIAGRAMAS LÓGICOS - Padrão auto-explicativa

- Desenvolver, usando FlipFlops tipo JK, todas as etapas de projeto mínimo para um circuito sequencial, com o mínimo de portas lógicas, cujas saídas apresentam a temporização mostrada no diagrama de tempo da figura abaixo, considerando que a saída A corresponde ao LSB e a saída C corresponde ao MSB:



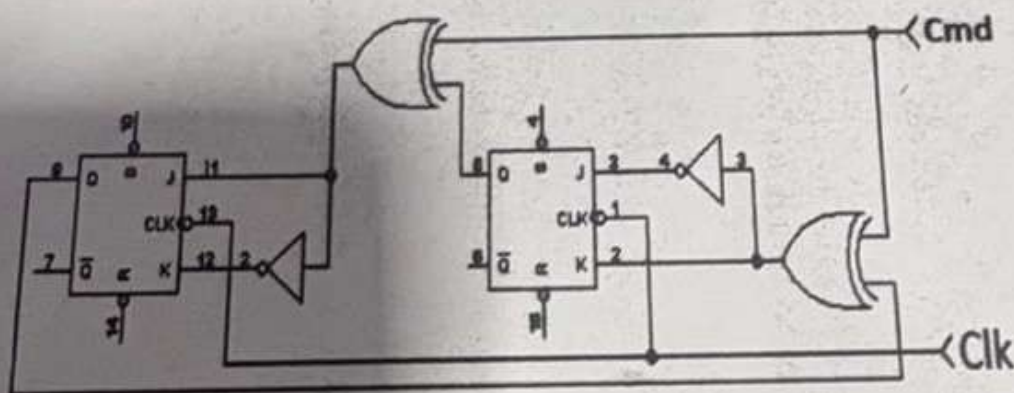- Analisar o circuito sequencial da figura abaixo, através de uma Tabela de Teste de Estados, completa, e a partir dela, elaborar um Diagrama de Transição de Estados, completo.



- Implementar, a partir de um contador em anel e com o mínimo de portas lógicas, o projeto de um sequenciador cujas saídas apresentam as mudanças mostradas no Diagrama de Transição de Estados abaixo:

